

平成14年12月 検定試験

[No.39] 図の回路の矢印部のコネクタ電圧を測定したところ、 $V_1$ は5Vであった。この場合の回路の故障の原因として、**不適切なもの**は次のうちどれか。

- (1) センサの断線
- (2) ワイヤ・ハーネス1の断線
- (3) ECU内部配線の断線（アース回路を除く。）
- (4) アース回路の断線

図

