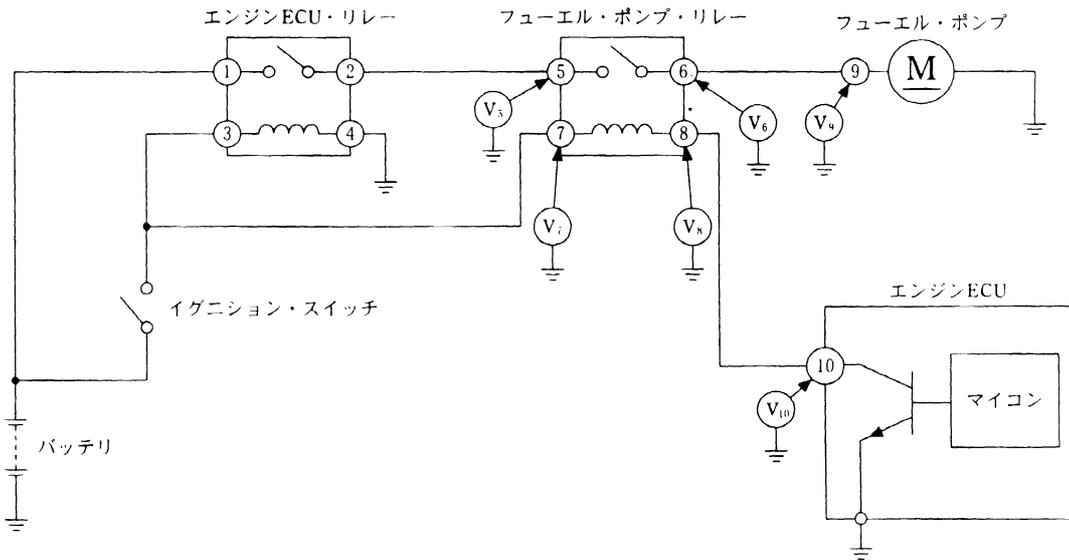


[No.33] 「エンジン警告灯は点灯していないが、エンジンが始動しない。」という自動車について、図をもとに、外部診断器を使用してフューエル・ポンプを強制駆動し、アクティブ・テストを行った。このときの表の診断結果のイとロにあてはまる語句として、下の組み合わせのうち適切なものはどれか。なお、図に示すV5からV10は、それぞれの端子とボデー間の電圧である。

図



表

測定結果						診断結果
電圧 V ₅	電圧 V ₆	電圧 V ₇	電圧 V ₈	電圧 V ₉	電圧 V ₁₀	
12V	0V	12V	0V	0V	0V	イ
12V	0V	12V	12V	0V	0V	ロ

イ

- (1) エンジン ECU の不良
- (2) フューエル・ポンプ・リレーの不良
- (3) 端子⑧と端子⑩間の配線の不良
- (4) フューエル・ポンプ・リレーの不良

ロ

- 端子②と端子⑤間の配線の不良
- 端子⑧と端子⑩間の配線の不良
- フューエル・ポンプ・リレーの不良
- エンジン ECU の不良