

[No.07] 図に示す回路について、オシロスコープでインジェクタの駆動電圧を測定したときの電圧波形として、適切なものは次のうちどれか。

