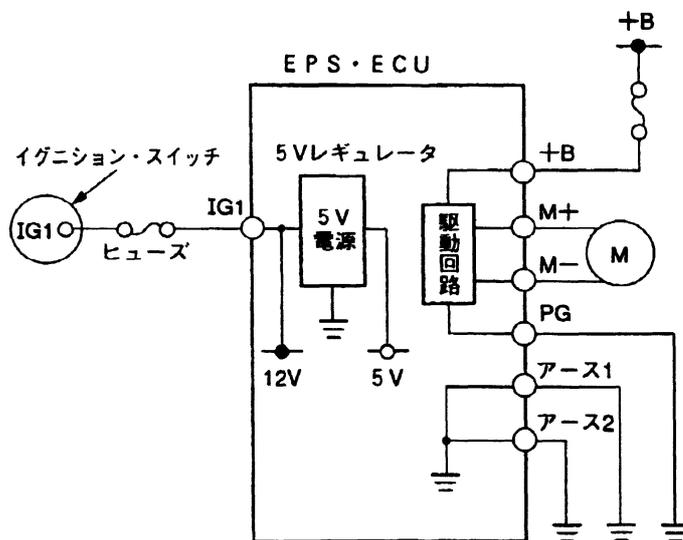


[No.19] 図に示す EPS・ECU の電源回路に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。



- (1) EPS・ECU 内部の電源回路は、安定化した 12V と 5V の電源がある。
- (2) EPS・ECU は、IG1 とアース 1、2 の 12V の電源回路と +B、PG のモータ用の電源回路がある。
- (3) IG1 は EPS・ECU の電源として供給され、12V 電源や 5V レギュレータの電源として使用される。
- (4) +B、PG はモータの動力源としてできるだけ短い導線で配線されている。