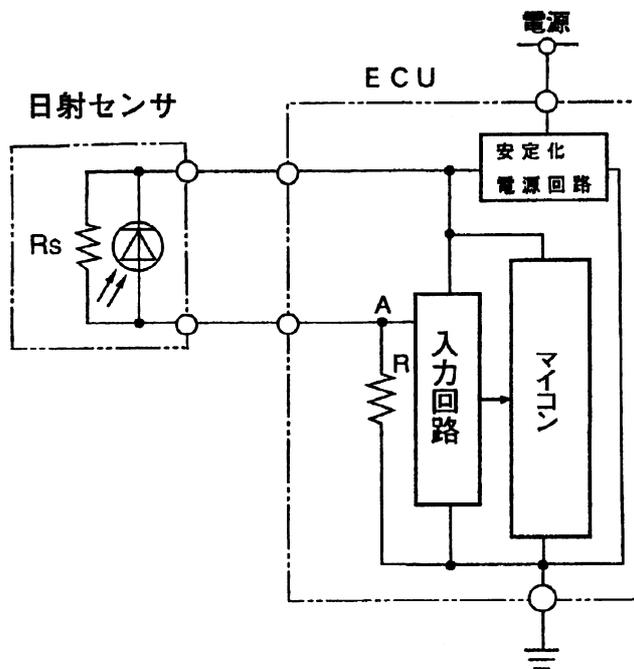


[No.23] 図に示すオート・エアコンの日射センサ回路に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。



- (1) 日射センサには、ツェナ・ダイオードが使用されている。
- (2) A点には、電源電圧12Vを基準電圧として日射センサと抵抗Rで分圧された電圧が発生する。
- (3) 日射センサの受けた光量が増すに従い、A点の電圧は上昇する。
- (4) R_s はダイオードの特性異常(短絡)を検出する抵抗である。