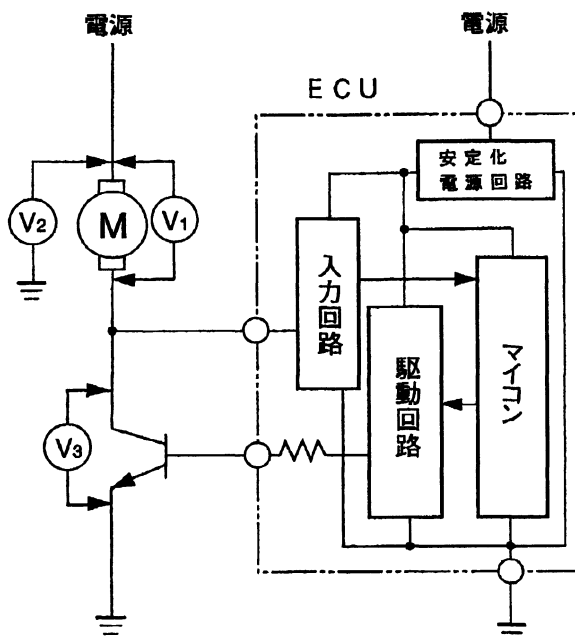


〔No.24〕 図に示すオート・エアコンのモータ駆動回路の点検に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。ただし、モータとECUには異常がないものとする。



- (1) モータ停止時にV1に電源電圧が発生していれば、駆動トランジスタに異常はない。
- (2) モータ停止時にV2には電源電圧が発生する。
- (3) 可変駆動状態にあるときV1はモータの回転に反比例して変化する。
- (4) モータ停止時にV3に発生する電圧が電源電圧より低い場合は、駆動トランジスタのアース配線に異常はない。