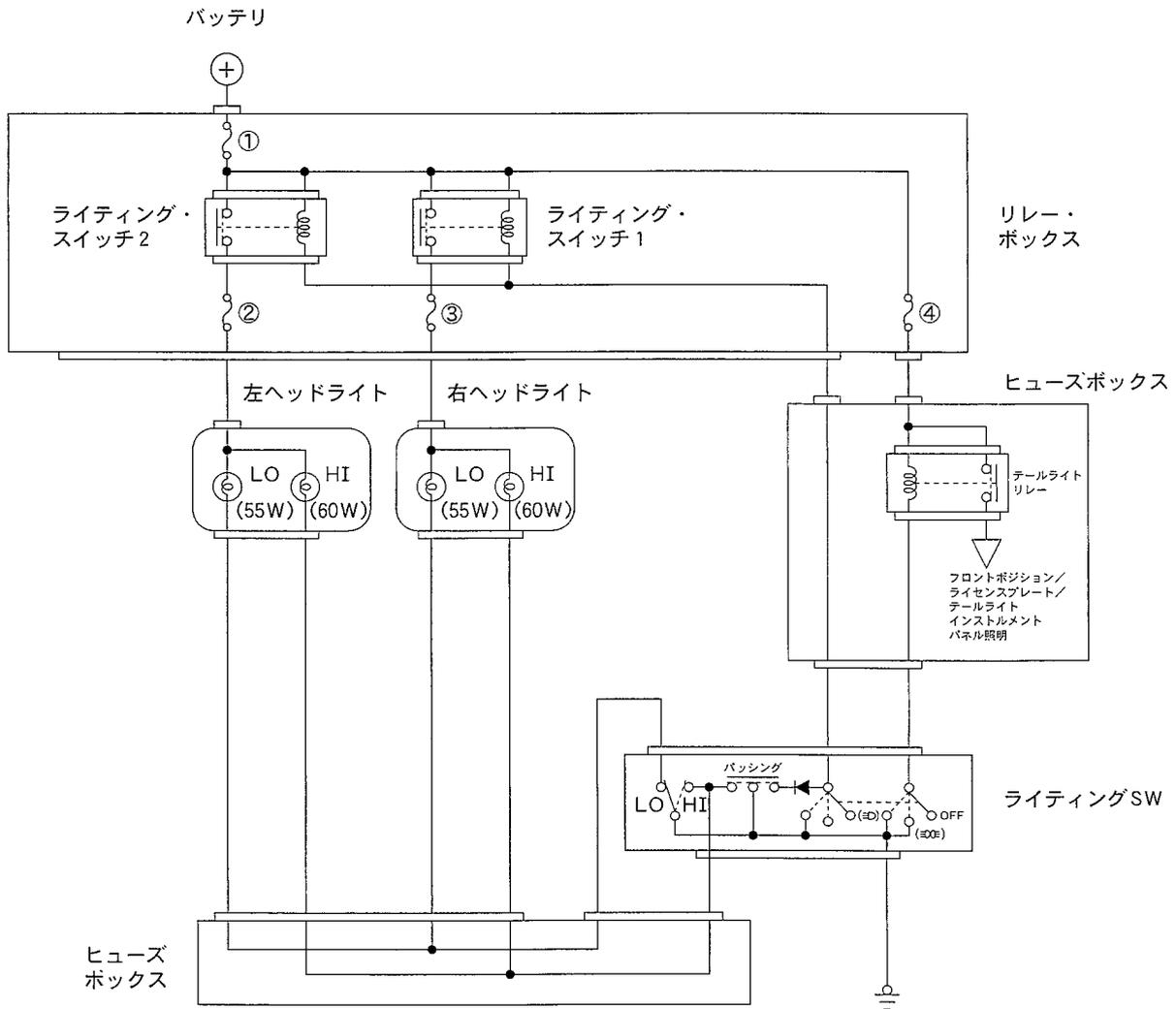


[No.34] 図のヘッドライト回路において、②番ヒューズが断線した状態でライティング SW をヘッドライト ON、ディマスイッチを HI にした場合の左右ヘッドライト (HI, LO バルブ) の点灯状況に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

図



	左ヘッドライト LO バルブ	左ヘッドライト HI バルブ	右ヘッドライト LO バルブ	右ヘッドライト HI バルブ
(1)	消 灯	消 灯	消 灯	点 灯
(2)	ぼんやり点灯	ぼんやり点灯	ぼんやり点灯	点 灯
(3)	点 灯	点 灯	点 灯	ぼんやり点灯
(4)	ぼんやり点灯	ぼんやり点灯	消 灯	ぼんやり点灯